

# 2014 ~ 2015 学年

## 数字逻辑设计实践教学计划

### 1、 基本情况：

- 1、总学时： 32 学时
- 2、学时比例： 1（课内）： 1.5（课外）
- 3、学 分： 1 学分
- 4、适用范围： 2013 级 4、6、8、11、16、22 系学生
- 5、先修课程： 高等数学、物理、数字逻辑电路
- 6、时 间： 2014.10 ~ 2015.1
- 7、实验教材： 《数字逻辑设计实践》徐莹隽、常春等编著，高等教育出版社

### 2、 教学要求：

#### 预习要求：

- 1、进实验室前**必须**完成本次实验预习报告，内容包括
  - a) 实验电路功能描述、系统框图和详细设计过程
  - b) 实验电路原理图
  - c) 实验电路硬件连接图
  - d) 如果实验有预习思考题，提交预习思考题答案
- 2、预习报告写在实验报告的实验原理部分，如没有把握，也可先写在其他纸上，实验完成后誊写到实验报告上
- 3、实验电路**必须**在进实验室前完成搭接，实验室内以电路调试为主
- 4、电工电子实验中心的网站地址为：<http://eae.seu.edu.cn>，预习时请访问该平台以了解您准备完成的实验内容是否有变动、提示或其他通知。

#### 实验要求：

- 1、实验采用集中授课+开放实验模式，第一次实验时请仔细阅读开放实验规章制度，并在以后的实验中认真遵守
- 2、每次实验要带校园卡、元器件、单股连接线、丁字线和所发的面包板。丁字线和面包板请妥善保管，勿丢失或损坏，否则将照价赔偿
- 3、在进入实验室时，请在刷卡机上出示您的校园卡，在刷卡机分配的实验室和实验座位上完成实验，严禁串座

- 4、实验前先检查自己座位上的仪器、如有缺失或损坏请及时通知指导老师处理。实验过程中如果发生仪器故障，也请和值班教师联系，值班教师检查确认后用备用仪器更换，严禁自己用其他实验座位上的仪器更换
- 5、按实验设计方案搭接和测试电路，认真检查确保无误后方可通电测试
- 6、认真记录实验数据和实验波形，所有数据和波形都要分析判断，确认正确
- 7、要求实物验收的实验内容，完成并记录所有实验数据后，提请指导老师验收，验收通过后方可拆除电路结束实验
- 8、实验过程中遇到故障要独立思考，耐心查找故障原因并排除，记录故障现象、排除故障的过程和方法
- 9、实验中若发生异常现象，应立即切断电源，并通知指导老师处理。如有元器件损坏，可到仪表室购买
- 10、 开放实验每次至少要完成一项实验内容，单次实验时间不少于 1 个小时
- 11、 实验中途请勿随意离开实验室，如确实有特殊情况请向指导教师请假
- 12、 实验完成后请将仪器归位并关闭仪器电源、整理线缆、打扫干净实验桌面，然后刷卡下机

### **实验报告要求：**

1. 实验报告应该包括以下几个部分
  - 实验目的和要求
  - 实验原理，包括实验电路的设计过程、系统框图、原理图、硬件连接图、测试方案等，要求在实验前完成
  - 实验仪器，实验中用到的仪器设备
  - 实验记录，记录实验具体步骤、原始数据、实验过程、实验中遇到的故障现象、排除故障的过程和方法等
  - 实验分析，对实验结果进行分析比对
  - 实验小结，总结实验完成情况，对设计方案和实验结果做必要的讨论，简述实验收获和体会
  - 实验思考题，如有，提交思考题答案
  - 参考资料，记录实验过程阅读的有关资料，包含资料名称、作者等
2. 数字电路实验结果验证一般包括真值表验证、波形验证、功能验证
  - 真值表验证结果，要求用表格记录
  - 波形验证结果，要求记录在坐标纸上，记录的时候注意多路波形之间的时序关系
  - 功能验证结果，要求用表格记录
3. 实验报告必须在指定时间完成并提交

### 3、 实验教学计划

周次	内容	实验模式	学时	教材
06	组合逻辑电路	集中授课	3	第 1、2、3 章
07		开放实验	3	
08	FPGA 组合逻辑设计	集中授课	3	第 3、7 章
09		开放实验	3	
10	时序逻辑电路	集中授课	3	第 4 章
11		集中验收	3	
12	FPGA 时序逻辑设计	开放实验	3	第 4、7 章
13		集中验收	4	
14	FPGA 系统设计	开放实验	3	第 6、7 章
15		集中验收	4	
16	期末考试	集中上课	3	

### 4、 评分和考核方法

实验过程采用积分考核方式，总积分为 300，实验总评采用等级制，等级和积分对应关系为：优（250 - 300），良（225 - 250），中（200 - 225），及格（165 - 200），不及格（0 - 165）。具体积分分布如下表所示

实验名称	预习报告	预搭接	实验验收	实验报告
组合逻辑电路	5	5	10	10
FPGA 组合逻辑设计	5	5	10	10
时序逻辑电路（第 10 周实验）	5	5	5	10
时序逻辑电路（第 11 周实验）	5	5	15	
FPGA 时序逻辑设计	10	0	20	10
FPGA 系统设计	10	0	40	10
期末考试	75			
其他（实验态度、考勤、违纪违规）	15			

## 5、 本学期开放时间安排

### 1、 集中上课周次（第 6、8、10、11、13、15 周）

- 周一~周四                    17:30 ~ 21:00
- 周六                            09:30 ~ 16:30
- 其他时间如实验室有空位也可插班实验

### 2、 开放实验周次（第 7、9、12、14 周）

- 周一                            14:00 ~ 21:00
- 周二~周四                    09:30 ~ 21:00
- 周五                            09:30 ~ 17:00
- 周六                            09:30 ~ 16:30

### 3、 法定假期和校历规定的假期，实验室不开放

### 4、 开放时间临时变更，将在实验中心主页上提前通知，来实验室前最好访问实验中心主页确认是否开放

## 实验一、组合逻辑电路

### 1、 学习目标：

- ① 认识数字集成电路，能识别各种类型的数字器件和封装
- ② 掌握小规模组合逻辑和逻辑函数的工程设计方法
- ③ 掌握常用中规模组合逻辑器件的功能和使用方法
- ④ 学习查找器件资料，通过器件手册了解器件。
- ⑤ 了解面包板的基本结构、掌握面包板连接电路的基本方法和要求
- ⑥ 了解实验箱的基本结构，掌握实验箱电源、逻辑开关和 LED 电平指示的用法
- ⑦ 学习基本的数字电路的故障检查和排除方法
- ⑧ 学习 Multisim 逻辑化简操作和使用方法

### 2、 时间要求：

实验时间：第 6 周、第 7 周

报告提交：第 8 周课内

### 3、 预备知识：

实验教材：

1.1 节、1.6 节、1.7 节、1.8 节、2.2 节、2.8 节、2.10 节、3.1 节、3.2 节、3.3 节

参考资料（中心网站提供下载）：

“如何读懂数字逻辑器件数据手册”（pdf 文档）

“Multisim 软件使用手册”（pdf 文档）

“利用 Multisim 实现自动逻辑化简” (pdf 文档)

“Circuit Design Suite 12.0” (设计软件)

#### 4、 演示实验

演示 1.8 节内容


#### 5、 必做实验:

##### ① 数值判别电路

a) 设计一个组合逻辑电路, 它接收一位 8421BCD 码  $B_3B_2B_1B_0$ , 仅当  $2 < B_3B_2B_1B_0 < 7$  时输出 Y 才为 1 (第 6 周实验课内指导教师验收)

 b) 设计一个组合逻辑电路, 它接收 4 位 2 进制数  $B_3B_2B_1B_0$ , 仅当  $2 < B_3B_2B_1B_0 < 7$  时输出 Y 才为 1

② 人类有四种血型: A、B、AB 和 O 型。输血时, 输血者与受血者必须符合下图的规定, 否则有生命危险, 利用数据选择器和最少数量的与非门, 完成血型配对任务。(设计方案可参看数字逻辑电路实践教材 Page 86)



③ 设有三台用电设备 A、B、C 和两台发电机组 X、Y。X 机组功率为 10kW, Y 机组功率为 20kW。用电设备 A 用电量为 15kW, 设备 B 用电量为 10kW, 设备 C 用电量为 5kW, 三台用电设备有时同时工作, 有时只有其中部分设备工作, 甚至均不工作。试用 3-8 译码器设计一个供电控制电路控制发电机组, 以达到节电的目的。(设计方案可参看数字逻辑电路实践教材 Page 83)

#### 6、 选作实验

① 设计一个保险箱的数字密码锁, 该锁有 4 位密码输入端 ( $A_0, A_1, A_2, A_3$ ) 和一个开箱钥匙信号输入端 (E)。当用钥匙开箱时 ( $E=1$ ), 如果输入密码 = “1011”, 保险箱被打开 ( $Z_1=1$ ); 如果不符, 电路将发生报警信号 ( $Z_2=1$ )。要求使用最少数量的与非门实现电路, 检测并记录实验结果。

#### 7、 预习项目

① 根据发的“课程准备事项要求”, 完成单股线的准备和面包板常用连接线的安装

② 完成所有必做实验的设计, 并将设计方案、原理图、硬件连接示意图写在实验报告的原理部分

③ 课前完成“数值判别电路”内容 a 电路搭接

## 实验二、可编程组合逻辑设计

### 1、学习目标：

- ① 了解 TTL 和 CMOS 器件的静态特性和动态特性测量方法及这些特性对设计的影响
- ② 掌握通过数字器件手册查看器件静态和动态特性参数
- ③ 了解可编程数字系统设计的流程
- ④ 掌握 Quartus II 软件的使用方法

### 2、时间要求：

实验时间：第 8 周、第 9 周

报告提交：第 10 周课内

### 3、预备知识：

实验教材：

1.2 节、2.1 节、2.2 节、2.4 节、2.5 节、2.6 节、2.7 节、2.9 节、第 7 章

参考资料（中心网站提供下载）：

“Quartus II 软件使用简介”（pdf 文档）

“Cyclone II 器件数据手册”（pdf 文档）

“Cyclone III 器件数据手册”（pdf 文档）

“Quartus II 9.0”（设计软件）

### 4、演示实验


- ① 2.5 节内容 3，采用示波器 X-Y 方式测量并比较 74LS04 和 74HC04 两种器件的电压传输特性  $V_o = f(V_i)$
- ② 2.5 节内容 4，用 74LS04 和 74HC04 门电路驱动能力
- ③ 2.5 节内容 5，观察叠加交流噪声信号的影响（74LS04）
- ④ 2.7 节内容 1，用环形振荡器测量 74LS04、74HC04 的传输延时时间
- ⑤ 2.7 节内容 2，在 74LS04 传输延时测量电路中加入长导线，观察延时造成的振荡周期变化
- ⑥ 介绍 Quartus II 软件使用

### 5、必做实验：

- ① 在 Quartus II 中用原理图输入方法，用一个 4 选 1 数据选择器实现如下逻辑函数：

$$Y(DCBA) = \sum m(0,1,2,5,8,10,12,13)$$

注：本实验内容在第 8 周课内验收

 

- ② 在 Quartus II 中用原理图输入方法，实现上图所示与非门，并利用 Quartus II 的软件仿真功

能完成以下实验

- a) 输入 A 为 10ns 的时钟信号, 输入 B = '1', 查看器件数据手册, 在 I/O Bank1 中选择 3 个器件管脚分别分配给 A、B、Y。观察并记录功能仿真和时序仿真下 Y 的输出波形, 并对结果进行分析
  - b) 查看器件数据手册, 在 I/O Bank1 中选择 2 个器件管脚分别分配给 A、B, I/O Bank2 中选择 1 个器件管脚分配给 Y, 重复 a 的实验内容中的时序仿真部分。
  - c) 输入 A、B 都为 10ns 的时钟信号, 但 B 比 A 延迟 5ns, 查看器件数据手册, 在 I/O Bank1 中选择 3 个器件管脚分别分配给 A、B、Y。观察并记录功能仿真和时序仿真下 Y 的输出波形, 并对结果进行分析
  - d) 查看器件数据手册, 在 I/O Bank1 选择 1 个器件管脚分配给 A、I/O Bank3 选择 1 个器件管脚分配给 B, I/O Bank2 选择 1 个器件管脚分配给 Y。重复 c 实验内容中的时序仿真部分。
- ③ 下表是一个多向交通信号灯的信号切换表, 切换顺序是从信号状态 1 逐一递增变换到信号状态 7, 然后再从状态 7 回到状态 1, 重复循环, 试在 FPGA 中用中规模组合电路和门电路设计实现该功能, 并下载到器件进行静态验证, 验证时每个方向模式的信号用三个 LED (分别标识红、绿、黄) 显示。

信号状态	东西(左转)	东西(直右)	南北(左转)	南北(直右)
1	红	绿	红	红
2	红	黄	红	红
3	绿	红	红	红
4	黄	红	红	红
5	红	红	红	绿
6	红	红	红	黄
7	红	红	绿	红
8	红	红	黄	红

- ④ 用 FPGA 片内的 ROM 单元设计一个 8421BCD 码七段显示译码电路, 其真值表如下表所示, 完成并测试其功能。

A <sub>3</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>1</sub>	A <sub>0</sub>	dot	a	b	c	d	e	f	g	HEX
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	01
0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	4F
0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	12
0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	06
0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	4C
0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	24

0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	20
0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0F
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00
1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	04

## 6、 预习项目

- ① 所有必做实验的设计方案和原理图
- ② 参考“Quartus II 使用简介”，在课前用 Quartus II 的原理图输入法完成必做内容 1 的原理图绘制，并将设计文件拷贝带至实验室，上课前交由指导教师检查

## 实验三、时序逻辑电路

### 1、 学习目标：

- ① 掌握时序逻辑电路的一般设计过程
- ② 掌握时序逻辑电路的时延分析方法，了解时序电路对时钟信号相关参数的基本要求
- ③ 掌握时序逻辑电路的基本调试方法
- ④ 熟练使用示波器和逻辑分析仪观察波形图

### 2、 时间要求：

实验时间：第 10 周、第 11 周

报告提交：第 12 周

### 3、 预备知识：

实验教材：第 4 章

### 4、 必做实验：

#### ① 广告流水灯（第 10 周课内验收）

用触发器、组合函数器件和门电路设计一个广告流水灯，该流水灯由 8 个 LED 组成，工作时始终为 1 暗 7 亮，且这一个暗灯循环右移。

- (1) 写出设计过程，画出设计的逻辑电路图，按图搭接电路
- (2) 将单脉冲加到系统时钟端，静态验证实验电路
- (3) 将 TTL 连续脉冲信号加到系统时钟端，用示波器观察并记录时钟脉冲 CP、触发器的输出端 Q2、Q1、Q0 和 8 个 LED 上的波形。

#### ② 序列发生器

用 MSI 计数器和移位寄存器设计一个具有自启动功能的 01011 序列信号发生器，

- (1) 写出设计过程，画出电路逻辑图
- (2) 搭接电路，并用单脉冲静态验证实验结果



(3) 加入 TTL 连续脉冲，用示波器观察观察并记录时钟脉冲 CLK、序列输出端的波形。

③ 多方向交通灯（第 11 周课内验收，基础要求占本次实验分的 80%，扩展要求占 20%）

设计一个多方向交通灯，包括左转、直行和右转信号，时间用数码管显示，信号用 LED 显示，信号切换时间表如下表所示其中信号切换时间表 A 为基础要求，信号切换时间表 B 为扩展要求

(1) 写出设计过程，画出电路逻辑图

(2) 搭接电路（可修改利用实验二中已经完成的组合单元），验证实验结果

信号切换时间表 A

时间(s)	东西(左转)	东西(直右)	南北(左转)	南北(直右)
40	红	绿	红	红
40	绿	红	红	红
40	红	红	红	绿
40	红	红	绿	红

信号切换时间表 B

时间(s)	东西(左转)	东西(直右)	南北(左转)	南北(直右)
40	红	绿	红	红
4	红	黄	红	红
40	绿	红	红	红
4	黄	红	红	红
40	红	红	红	绿
4	红	红	红	黄
40	红	红	绿	红
4	红	红	黄	红

## 5、 预习项目

- ① 广告流水灯和序列发生器的设计方案、原理图、硬件连接图（第 10 周）
- ② 广告流水灯电路搭接（第 10 周）
- ③ 多方向交通灯的设计方案、原理图、硬件连接图（第 11 周）
- ④ 多方向交通灯电路搭接（第 11 周）

# 实验四、FPGA 时序逻辑设计

## 1、学习目标

- ① 了解可编程数字系统设计的流程
- ② 掌握 Quartus II 软件的使用方法

③ 掌握原理图输入方式设计时序逻辑电路的方法和流程

## 2、 时间要求：

实验时间：第 12 周、第 13 周

报告提交：第 14 周

## 3、 预备知识：

实验教材：第 4 章、第 7 章

## 4、 必做实验：

按学号尾数指定要完成的实验项目，所有实验项目将在第 10 周周末在实验中心网站发布

## 5、 预习检目

① 系统设计过程、顶层模块框图、单元模块框图、模块电路原理图

② 第 12 周，根据指导教师指定的时间和地点，检查预习报告

# 实验五、FPGA 系统设计

## 1、 学习目标

① 综合前面所学的各项内容

② 了解可编程数字系统设计的流程

③ 掌握 Quartus II 软件的使用方法

④ 掌握原理图输入方式设计数字系统的方法和流程

## 2、 时间要求：

实验时间：第 14 周、第 15 周

报告提交：第 16 周

## 3、 预备知识：

实验教材：第 6 章、第 7 章

## 4、 必做实验：

按学号尾数指定要完成的实验项目，所有实验项目将在第 12 周周末在实验中心网站发布

## 5、 预习检目

① 系统设计过程、顶层模块框图、单元模块框图、模块电路原理图

② 第 14 周，根据指导教师指定的时间和地点，检查预习报告